

---

# 2022 한국폴리텍대학 (다기능과정) IT융합전자회로 설계 및 제작 경진대회

---

## 제 1 과제

PROJECT NAME : PCB DESIGN

제한 시간 : 5시간



후원 : 학교법인 한국폴리텍 대학

협찬 : 한국폴리텍대학 창원캠퍼스 나인플러스아이티(주)

# IT융합전자회로 설계 및 제작 경진대회 과제

과 제 명	PCB Design	경기시간	5시간
비번호		감독위원확인	(인)

## 1. 요구사항

※ 다음의 요구사항을 제한시간 내에 완성하시오.

### 과제1. 회로설계(Schematic)

가. 주어진 회로의 동작 원리를 분석해 보고 지급된(본인이 지참한) 전자 카드 소프트웨어를 사용하여 회로(Schematic)를 설계하시오.

나. 지급된 소프트웨어에 있는 라이브러리를 사용하는 것을 원칙으로 하고 필요시 본인이 라이브러리를 작성하여 도면을 완성하시오.

다. 회로(Schematic) 설계는 다음 사항을 준수하여 설계하시오.

1) Page size는 A4(297mm×210mm)로 균형 있게 작성하시오.

2) 타이틀 블록(Title block)의 작성

– title: 작품명 기재(크기 14)

– document : ELECTRONIC CAD와 일자를 기입(크기:12)

3) 사용하지 않는 부품 및 핀들은 설계규칙 검사 시 에러를 유발하지 않도록 처리하시오.

5) 지정하지 않은 설계조건은 일반적인 설계규칙(KS 규격 등)을 적용하며, 설계 규칙 검사 항목은 기본값을 사용하시오.

6) 설계가 완료되면 도면과 같이 PCB 설계를 위한 파일(네트리스트 파일 등)을 생성하시오.

7) 새로운 부품(part) 작성 시 라이브러리의 이름은 자신의 비 번호로 명명하고 반드시 생성한 라이브러리 안에 저장하시오.

8) 지정하지 않은 사항은 일반적인 규칙(KS 규격 등)을 적용하여 설계하시오.

라. 지급된 소프트웨어에 있는 에러 체크(ERC:Electronic Rule Check) 기능을 이용하여 회로가 정상 동작 되는 여부를 감독위원에게 확인을 받아야만 다음 순서의 작업을 진행하도록 하고, 에러체크 검사를 받지 않은 작품은 미완성으로 처리한다.

마. 에러가 있는 경우 틀린 회로를 수정하여 정상 동작이 되도록 하시오.

바. 설계가 완료된 회로도면은 시험 종료 시 프린트로 제시된 용지의 규격에 맞게 출력하여 제출하시오.

## 과제2. PCB설계(Layout)

가. 과제1에서 설계한 회로(Schematic)의 동작원리를 분석하여 지급된(본인이 지참한) 전자 카드 소프트웨어를 사용하여 인쇄회로 기판(PCB)을 설계하시오.

나. 부품은 지급된 소프트웨어에서 제공되는 기본 라이브러리의 부품을 사용하고, 필요시 제공된 데이터 시트를 참고하여 본인이 생성하시오.

다. 본인이 작성한 부품은 자신의 비 번호로 명명하고 라이브러리 안에 저장하시오.

라. PCB 설계(Layout)는 다음과 같이 하시오.

1) 설계환경 양면 PCB (2-Layer)

2) 보드 사이즈는 가로(115mm) × 세로(110mm)로 치수 보조선을 이용하여 보드 사이즈를 표시하시오.

3) 부품배치는 그림과 같이 배치하시오. (도면 참조)

4) 부품은 TOP Layer에만 실장하고 배선은 양면 모두에 진행하되 TOP Layer(부품면)의 배선 방향이 수평이면, BOTTOM Layer(배선면)의 배선 방향은 수직 또는 TOP Layer(부품면)의 배선 방향이 수직이면, BOTTOM Layer(배선면)의 배선 방향은 수평으로 배선하시오.

5) 부품 실장 시 IC와 LED등 극성이 있는 부품은 가급적 동일한 방향으로 배열하도록 하고 이격 거리를 계산하여 배치하도록 하시오.

6) FOOT PRINT 값이 없는 부품은 만들어서 사용하시오.

7) 부품의 생성

- 가급적 전자카드프로그램에서 제공하는 라이브러리를 사용하되 필요시에는 부품을 작성하도록 하며, 부품의 생성 시 각 부품의 데이터에서 제공하는 규격에 맞게 작성하시오.
- 제공된 부품도를 참고하여 정확한 부품을 사용하도록 하시오.

부품명	단자접속도
FND500K FND507A	<p><b>Package Outline</b></p> <p>Top View Dimensions: .610 (15.494), .590 (14.986), .300 (7.620), .655 (16.637), .645 (16.383), .500 (12.700), DP Ⓢ</p> <p>Side View Dimensions: .010 (.254), .600 (15.240), .010 (.254)</p> <p>Bottom View Dimensions: .305 (7.747), .295 (7.493), .340 (8.636), .330 (8.382), .170 (4.318), .020 (.508), .100 (2.540), .200 (5.080), .020 (.508), .016 (.406)</p>
Tactile Switch	<p><b>Layout</b></p> <p><b>SPST</b> unit : (mm) inch</p> <p>NC : 3, 4 번 핀</p>

#### 8) 네트(NET)의 폭(두께) 설정

- 정의 된 네트의 폭에 따라 설계하시오.

+12V, -12V, VCC, -VCC, GND ,+5V, -5V	0.508 mm
일반 배선	0.254 mm

### 9) 배선(Routing)

- 배선의 경로는 최대한 짧게 하되 100% 배선하며, 직각 배선은 하지 않도록 하시오.
- 자동 배선(Auto Routing)은 사용할 수 없으며 비아(Via)는 생성하지 않는다.  
(자동 배선과 비아 생성 시 실격 처리됨)

### 10) 기구 홀(Mounting Hole)의 삽입

- 보드 외각의 네 모서리에 지경 3Φ 이상의 기구 홀을 삽입하되 모서리로부터 5mm 떨어진 지점에 배치하고( 부품배치도 참조), 비전기적(non-electrical) 속성으로 정의하시오.(기구 홀의 참조 값은 삭제한다.)

### 11) 실크 데이터(Silk data)

- 실크 데이터의 부품 번호는 한 방향으로 보기 좋게 정렬하고, 불필요한 데이터는 삭제 하시오.

### 12) DRC(Design Rule Check): 모든 조건은 default 값(clearance: 0.254mm)에 위배되지 않아야 한다.

### 13) 거머 데이터 생성

- 거머 데이터의 포맷은 RS274-X로 설정하여, PCB제작에 필요한 파일이 빠짐없이 생성하고 USB에 저장하시오.
- 지급된 소프트웨어에 있는 예러체크 기능을 이용하여 PCB 회로의 정상제작 여부를 감독위원회에 확인을 받고, USB에 저장하여, 회로도 와 PCB 거머 데이터를 실물과 같이 1:1로 출력 하시오.

## 2. 제출도면

※ PCB 디자인이 완성되면 다음 도면을 각각 출력하여 제출하시오.

- 1) 도면
- 2) 실크 면
- 3) TOP 면
- 4) BOTTOM 면
- 5) Solder mask TOP 면
- 6) Solder mask BOTTOM 면
- 7) Drill Draw